

# 实验 8&9——加法器、加减法器和 ALU 基本原理与设计

姓名：                                学号：                                专业：  
课程名称：逻辑与计算机设计基础实验                                同组学生姓名：  
实验时间：2019-11-13                实验地点：紫金港东 4-509                指导老师：洪奇军

## 一．实验目的

- 掌握一位全加器的工作原理和逻辑功能
- 掌握串行进位加法器的工作原理和进位延迟
- 掌握减法器的实现原理
- 掌握加减法器的设计方法
- 掌握 ALU 基本原理及在 CPU 中的作用
- 掌握 ALU 的设计方法

## 二．实验设备与材料

### 2.1 实验设备

- 安装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机                                1 台
- SWORD 开发板  1 套

### 2.2 实验材料

无

## 三．实验任务

- 任务 1：原理图方式设计 4 位加减法器

- 任务 2：实现 4 位 ALU 及应用设计

### 四 . 实验原理

- 一位全加器

三个输入位：数据位  $A_i$  和  $B_i$ ，低位进位输入  $C_i$ ;


二个输出位：全加和  $S_i$ ，进位输出  $C_{i+1}$ ;

$A_i$	$B_i$	$C_i$	$S_i$	$C_{i+1}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = A_iB_i + B_iC_i + C_iA_i$$


根据一位全加器的输入输出关系，得到电路图：

 

```

module adder_1bit(
    input wire a, b, ci,
    output wire s, co);
    and m0(c1,a,b);
    and m1(c2,b,ci);
    and m2(c3,a,ci);
    xor m3(s1,a,b);
    xor m4(s,s1,ci);
    or m5(co,c1,c2,c3);
endmodule


```

 



- 多位串行进位加法器

由一位全加器将进位串接构成；

低位进位  $C_0$  为 0,  $C_i$  为高位进位输出；

 

- 四位全加器

 
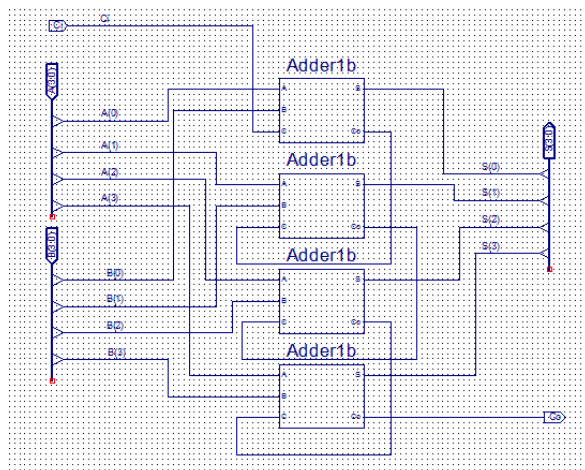


- 一位加减法器

用负数补码加法实现，减数当作负数求补码；

共用加法器；

用“异或”门控制求反，低位进位  $C_0$  为 1；

 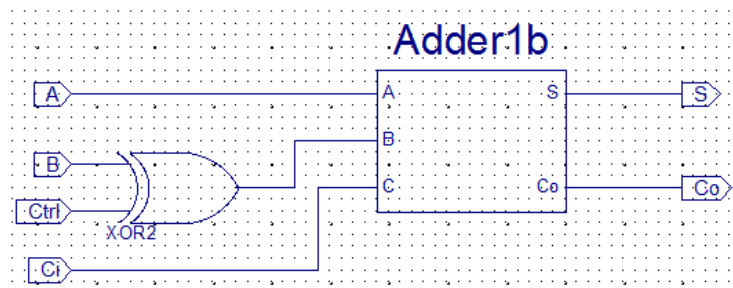


- 多位串行进位全减器

用负数补码加法实现，减数当作负数求补码；

共用加法器；



用“异或”门控制求反，低位进位  $C_0$  为 1；

 

$Ctr$ 为0时， $S[7:0] = A[7:0] + B[7:0]$

$Ctr$ 为1时， $S[7:0] = A[7:0] - B[7:0]$

$$= A[7:0] + \overline{B[7:0]} + 1$$

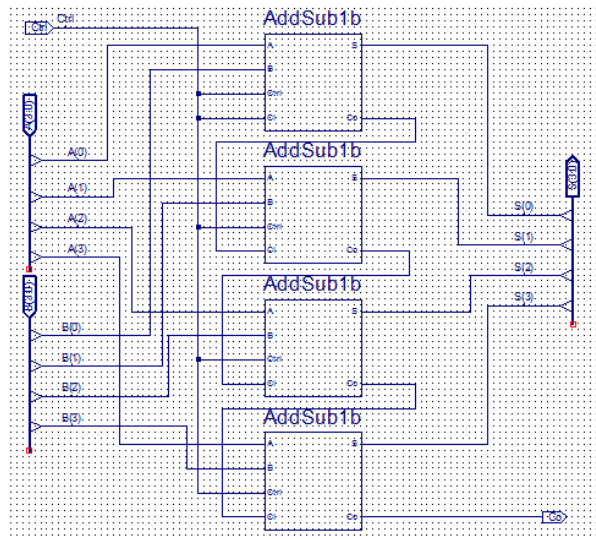 

- 8 位加减法器代码实现

$Ctr$  控制加减法：

$Ctr=0$  做加法；

$Ctr=1$  做减法，同时控制  $Co=1$ ；

```

module add_sub_8bits(A, B, Ctr, S, Co);
    ..... //端口及变量定义
    assign Bo={Ctr,Ctr,Ctr,Ctr,Ctr,Ctr,Ctr,Ctr}^B; // = {8{Ctr}} ^ B
    assign Coo=Co^Ctr;
    adder_1bit A1(a(A[1]),b(Bo[1]),ci(Ctr),sum(S[1]),co(Ctemp[1])),
               A2(A[2],Bo[2],Ctemp[1],S[2],Ctemp[2]),
               A3(A[3],Bo[3],Ctemp[2],S[3],Ctemp[3]),
               A4(A[4],Bo[4],Ctemp[3],S[4],Ctemp[4]),
               A5(A[5],Bo[5],Ctemp[4],S[5],Ctemp[5]),
               A6(A[6],Bo[6],Ctemp[5],S[6],Ctemp[6]),
               A7(A[7],Bo[7],Ctemp[6],S[7],Ctemp[7]),
               A8(A[8],Bo[8],Ctemp[7],S[8],Co);
endmodule
    
```

- 设计按键输入模块

使用行为描述设计;

在实验 7 基础上, 更新 Adder4b 为 AddSub4b 模块;

```
module CreateNumber(
    input wire [3:0] btn,
    input wire [3:0] sw,
    output reg [15:0] num
);
    wire [3:0] A1,B1,C1,D1;

    initial num <= 16'b1010_1011_1100_1101; // display "AbCd"

    AddSub4b a1(.A(num[ 3: 0]),.B(4'b0001),.Ctrl(sw[0]),.S(A1));
    AddSub4b a2(.A(num[ 7: 4]),.B(4'b0001),.Ctrl(sw[1]),.S(B1));
    AddSub4b a3(.A(num[11: 8]),.B(4'b0001),.Ctrl(sw[2]),.S(C1));
    AddSub4b a4(.A(num[15:12]),.B(4'b0001),.Ctrl(sw[3]),.S(D1));

    always@(posedge btn[0]) num[ 3: 0]<= A1;
    always@(posedge btn[1]) num[ 7: 4]<= B1;
    always@(posedge btn[2]) num[11: 8]<= C1;
    always@(posedge btn[3]) num[15:12]<= D1;


endmodule
```

- 按键去抖动原理

抖动原因: 按键按下或放开时, 存在机械震动

抖动时间一般在 10~20ms

按键去抖动方法: 延时, 以避开机械抖动

 

```
module pbdebounce (
    input wire clk_1ms,
    input wire button,
    output reg pbreg
);
    reg [7:0] pbshift;

    always@(posedge clk_1ms) begin
        pbshift=pbshift<<1;
        pbshift[0]=button;
        if (pbshift==8'b0)
            pbreg=0;
        if (pbshift==8'hFF)
            pbreg=1;
    end
endmodule //button要连续按8ms才有效输出一个pbreg.
```

## Pbshift 寄存及变化情况

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1



```


(1/100mhz) *X=1ms
--> x=100MHz*1ms
    =100*10^6*1*10^(-3)
    =10^5s
2^17=131072,
    =1.3*10^5
clkdiv[16]=2^17
    
```

- 辅助模块：时钟分频计数器


```

module clkdiv(input wire clk,output reg[31:0] clkdiv=0);
    //clkdiv[0] 第1个L->h,第2个H->L
    always @(posedge clk) begin
        clkdiv <=clkdiv + 1'b1;
    end
endmodule
    
```


- 四位 ALU 原理图

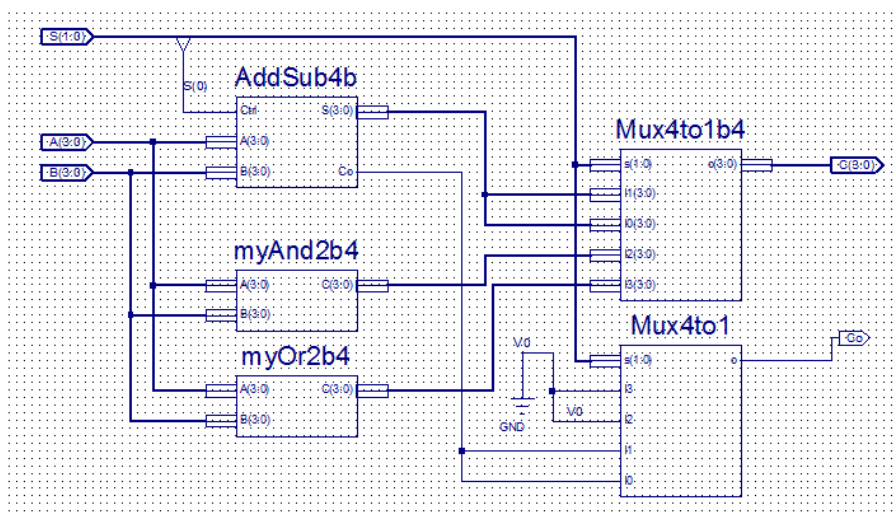

四位与、或门原理图：

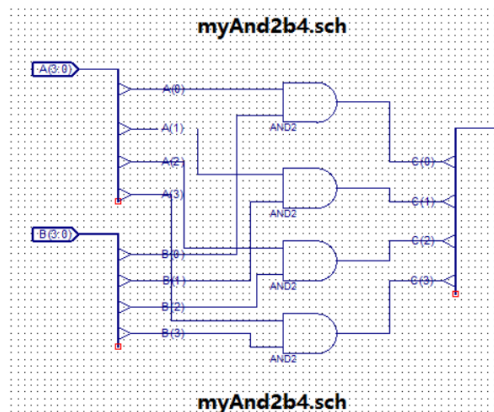

四位与门

 

四位或门

四位 ALU 仿真：

```
34 integer i;  
35 initial begin  
36     A=4'b1010;  
37     B=4'b0111;#100;  
38     B=4'b0011;  
39 end  
40 for (i=0; i<=3;i=i+1) begin  
41     #100;  
42     S=i;  
43 end
```

## 五 . 实验内容与步骤

### 5.1 实验任务

任务 1: 原理图方式设计 4 位加减法器

任务 2: 实现 4 位 ALU 及应用设计


### 5.2 实验内容

新建工程，工程名称用 MyALU；

Top Level Source Type 用 HDL；

新建源文件，类型是 Schematic，文件名称用 AddSub1b；


原理图方式进行设计；

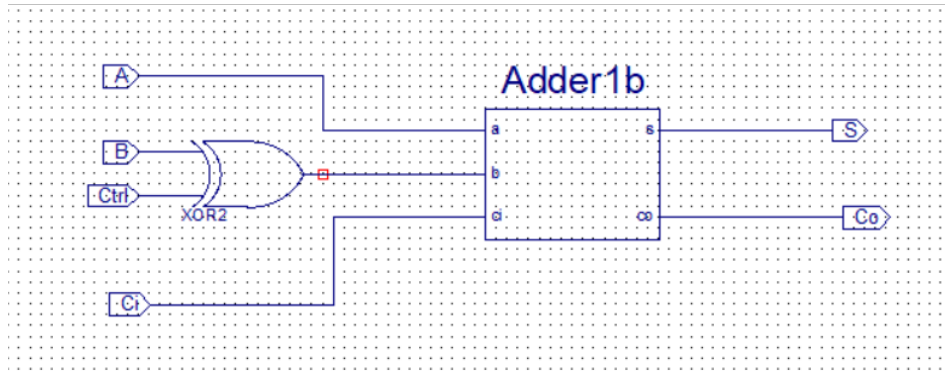

新建源文件，类型是 Schematic，文件名称用 AddSub4b；

原理图方式进行设计，调用前面设计的 AddSub1b；


进行波形仿真，激励输入至少 4 组

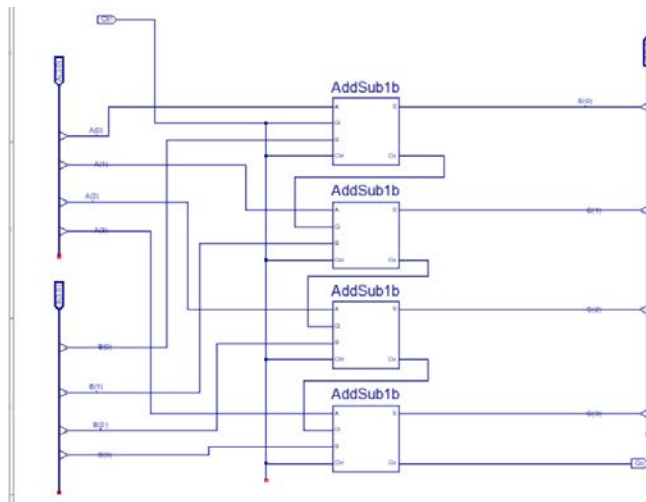

```

26 // Initialize Inputs
27 initial begin
28     A = 4'b1100;
29     B = 4'b0001;
30     Ctrl = 0;
31     #50;
32     Ctrl=1;
33     #50;
34     A = 4'b1000;
35     B = 4'b1001;
36     Ctrl=0;
37     #50;
38     Ctrl=1;
39     #50;
40     A = 4'b0010;
41     B = 4'b1001;
42     Ctrl=0;
43     #50;
44     Ctrl=1;
45     #50;
46 end

```

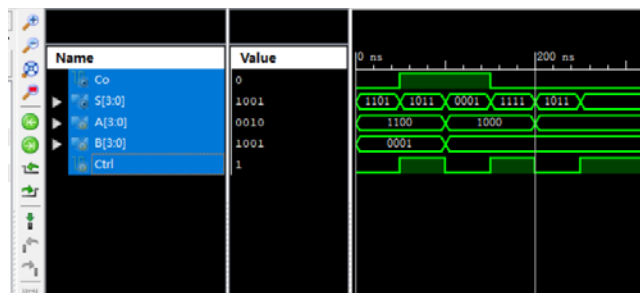




- ALU 设计

新建源文件，类型是 Verilog 或 Schematic，文件名称用 ALU；

原理图方式进行设计；

进行波形仿真，激励输入至少 4 组，覆盖 4 种操作；

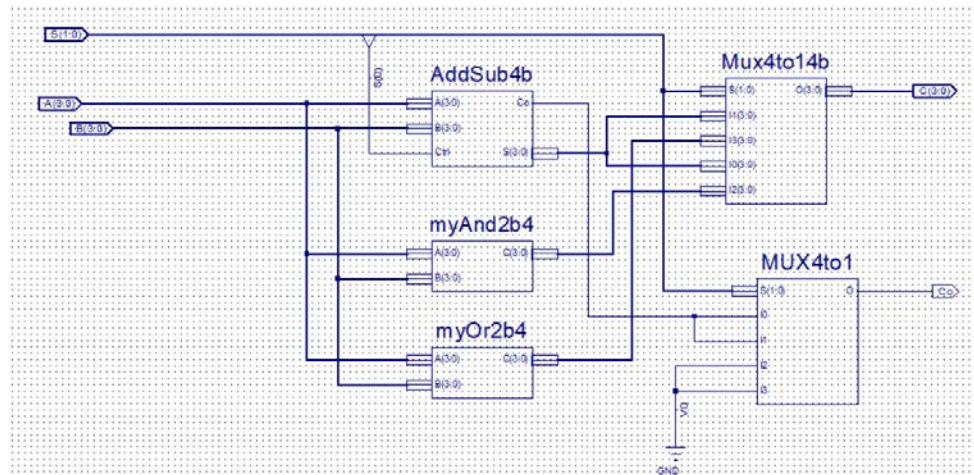

```

26 // Initialize Inputs
27     integer i;
28     initial begin
29         A=4'b1010;
30         B=4'b0111;
31         S=2'b00;
32         for(i=0;i<=3;i=i+1)begin
33             #100;
34             S=i;
35         end
36         #100;
37         B=4'b0011;
38         for(i=0;i<=3;i=i+1)begin
39             #100;
40             S=i;
41         end
42     end

```



新建源文件，类型是 Verilog，文件名 Top；

右键设为“Set as Top Module”；

代码输入进行设计：

调用 pbdebounce 模块

调用 AddSub4b 模块

调用 pbdebounce、clkdiv 模块

调用 DispNum 模块

调用 CreateNumber 模块

业务逻辑要求：

两个 4 位操作数 A、B；

可用两个按键进行自增/减；

得到结果 C 和进位 Co；

把 A、B、C 和 Co 动态显示；

```
21 module Top(  
22     input wire clk,  
23     input wire[1:0] btn,  
24     //input wire[3:0] SW,//enable the led segments  
25     input wire[1:0] SW1,//control the +/- of each btn  
26     input wire[1:0] SW2,//control the ALU  
27     output wire[3:0] AN,  
28     output wire[7:0] SEGMENT,  
29     output wire BTNX4);  
30  
31     wire[15:0] num;  
32     wire[1:0] btn_out;  
33     wire[3:0] C;  
34     wire Co;  
35     wire[31:0] clk_div;  
36  
37     assign BTNX4=0;  
38  
39     clkdiv m2(clk,1'b0,clk_div);  
40     pbdebounce m0(.clk_1ms(clk_div[17]),.button(btn[0]),.pbreg(btn_out[0]));  
41     pbdebounce m1(.clk_1ms(clk_div[18]),.button(btn[1]),.pbreg(btn_out[1]));  
42     CreateNumber m3(.btn({2'b00,btn_out[1:0]}),.sw({2'b00,SW1[1:0]}),.num(num[15:0]));  
43     ALU m4(.S(SW2),.A(num[3:0]),.B(num[7:4]),.C(C),.Co(Co));  
44     disp_num m5(.clk(clk),.RST(1'b0),.HEXS({3'b000,Co,C[3:0],num[7:0]}),.LES(4'b0000),.points(4'b1111),  
45         .AN(AN),.Segment(SEGMENT));  
46  
47 endmodule
```

- 物理验证

UCF 引脚定义：

输入

时钟：clk                      //SWORD 主板的按键控制数据加减

按键控制输入：BTNX4Y1 控制 num[3:0]，BTNX4Y0 控制 num[7:4]

按键加/减 1 控制：sw[2]对应 sw[0]，sw[3]对应 sw[1]

ALU 运算控制：sw2[1:0]，00-加，01-减，10-与，11-或

输出

AN[0]: A - num[3:0]

AN[1]: B - num[7:4]

AN[2]: C - C

AN[3]: Co - Co

用 BTNX4Y3 ~ BTNX4Y0 这 4 个按钮，每个按钮按下一次，对应的数码管的值加 1

按键输入数字：BTNX4Y0~BTNX4Y3 为 btn[3:0]

按键使能控制线：BTNX4

```
1 net "clk" loc=AC18 | iostandard=LVC MOS18;
2 net "SW1[1]" loc=AE13 | iostandard=LVC MOS15;
3 net "SW1[0]" loc=AF8 | iostandard=LVC MOS15;
4
5 net "SW2[1]" loc=AE8 | iostandard=LVC MOS15;
6 net "SW2[0]" loc=AF12 | iostandard=LVC MOS15;
7 |
8 net "btn[1]" loc=V14 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
9 net "btn[1]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE=false;
10 net "btn[0]" loc=W14 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
11 net "btn[0]" CLOCK_DEDICATED_ROUTE=false;
12 net "BTNX4" loc=W16 | IOSTANDARD=LVC MOS18;
13
14 net "SEGMENT[0]" loc=AB22 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
15 net "SEGMENT[1]" loc=AD24 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
16 net "SEGMENT[2]" loc=AD23 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
17 net "SEGMENT[3]" loc=Y21 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
18 net "SEGMENT[4]" loc=W20 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
19 net "SEGMENT[5]" loc=AC24 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
20 net "SEGMENT[6]" loc=AC23 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
21 net "SEGMENT[7]" loc=AA22 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
22
23 net "AN[0]" loc=AC21 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
24 net "AN[1]" loc=AD21 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
25 net "AN[2]" loc=AB21 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
26 net "AN[3]" loc=AC22 | IOSTANDARD=LVC MOS33;
```

### 5.3 实验结果

当 SW2[1:0]取不同值时，ALU 进行不同运算；

当 SW1[1:0]取不同值时，按钮对应不同的效果；

与预期相符；

## 六 . 实验心得

经过这一次实验，我对 ALU 的理解深入了许多，知道了它的设计原理，也知道了 ALU 在 CPU 中的作用，在设计 ALU 的时候，采用了分层设计的思想，把 ALU 分成几个模块，再依次完成各个模块，各个模块又可以分成一些更小的模块，这样的设计方式提高了设计的效率，也让整个工程层次分明，思路清晰。

在这次实验中，我对仿真模拟的认识也更深了一些，仿真模拟可以在每个模块完成后用来检验模块的正确性，便于保证整体设计的正确性，也可以用来在整体设计出问题的时候用来定位错误发生的模块。

在这次实验中 Verilog 语言已经用到了很多，但自己还不是很熟练，需要再加强对 Verilog 语言的学习和应用，希望下一次实验可以做的更好。

# 实验 10

## ——锁存器与触发器基本原理

姓名：                                学号：                                专业：

课程名称：逻辑与计算机设计基础实验                                同组学生姓名：

实验时间：2019-11-20                实验地点：紫金港东 4-509                指导老师：洪奇军

### 一 . 实验目的

- 掌握锁存器与触发器构成的条件和工作原理
- 掌握锁存器与触发器的区别
- 掌握基本 SR 锁存器、门控 SR 锁存器、D 锁存器、SR 锁存器、D 触发器的基本功能
- 掌握基本 SR 锁存器、门控 SR 锁存器、D 锁存器、SR 锁存器存在的时序问题

### 二 . 实验设备与材料

#### 2.1 实验设备

装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机	1 台
SWORD 开发板	1 套

#### 2.2 实验材料

无

### 三 . 实验任务

- 实现基本 SR 锁存器，验证功能和存在的时序问题
- 实现门控 SR 锁存器，并验证功能和存在的时序问题
- 实现 D 锁存器，并验证功能和存在的时序问题

- 实现 SR 主从触发器，并验证功能和存在的时序问题
- 实现 D 触发器，并验证功能

## 四 . 实验原理

- 锁存器

构成锁存器的充分条件：


- 能长期保持给定的某个稳定状态
- 有两个稳定状态：0、1
- 在一定条件下能随时改变逻辑状态，即：置 1 或置 0

最基本的锁存器有：SR 锁存器、D 锁存器


锁存器有两个稳定状态，又称双稳态电路
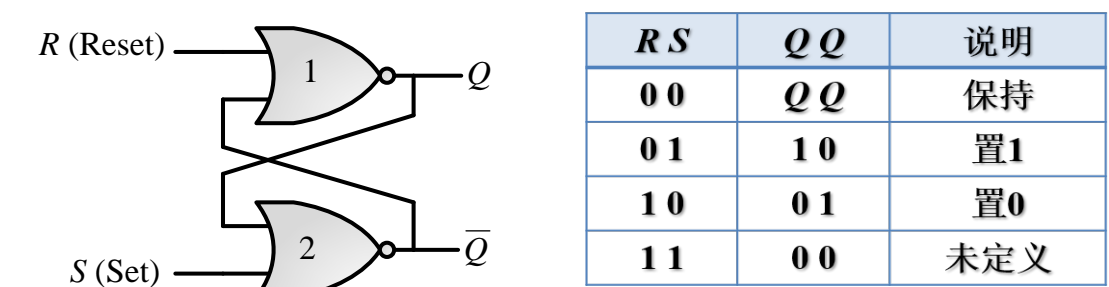
### 4.1 SR 锁存器


将两个具有 2 输入端的反向逻辑器件的输出与输入端交叉连起来，另一个输入端作为外部信息输出端，就构成最简单的 SR 锁存器；



- NOR 结构 SR 锁存器

 

• NAND 结构 RS 锁存器

 

<i>RS</i>	<i>QQ</i>	说明
<b>0 0</b>	<b>1 1</b>	未定义
<b>0 1</b>	<b>0 1</b>	置 <b>0</b>
<b>1 0</b>	<b>1 1</b>	置 <b>1</b>
<b>1 1</b>	<b><i>Q Q</i></b>	保持

仿真主要代码:

R=1;S=1; #50;

R=1;S=0; #50;

R=1;S=1; #50;



R=0;S=1; #50;

R=1;S=1; #50;

R=0;S=0; #50;

R=1;S=1; #50;

4.2 门控 SR 锁存器

  

<i>CRS</i>	<i>QQ</i>	说明
<b>0 × ×</b>	<b><i>Q Q</i></b>	保持
<b>1 0 0</b>	<b><i>Q Q</i></b>	保持
<b>1 0 1</b>	<b>1 0</b>	置 <b>1</b>
<b>1 1 0</b>	<b>0 1</b>	置 <b>0</b>
<b>1 1 1</b>	<b>1 1</b>	未定义

仿真主要代码：

```
C=1;R=1;S=1; #50;

R=1;S=0; #50;

R=1;S=1; #50;

R=0;S=1; #50;

R=1;S=1; #50;

R=0;S=0; #50;

R=1;S=1; #50;

C=0;R=1;S=1; #50;

R=1;S=0; #50;

R=1;S=1; #50;

R=0;S=1; #50;

R=1;S=1; #50;



R=0;S=0; #50;

R=1;S=1; #50;
```

4.3 D 锁存器

基本 SR 锁存器缺点： 存在不确定状态

解决方法： 消除不确定状态

  

<i><b>C</b></i> <i><b>D</b></i>	<i><b>Q</b></i> <i><b>Q</b></i>	说明
<b>0</b> <b>×</b>	<i><b>Q</b></i> <i><b>Q</b></i>	保持
<b>1</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>1</b>	置 <b>0</b>
<b>1</b> <b>1</b>	<b>1</b> <b>0</b>	置 <b>1</b>



只需 1 个数据输入端 D

输出端 Q 等于输入端 D

采用电平控制 C

仿真主要代码：

```
C=1;D=1; #50;
```

```
D=0; #50;
```

```
C=0;D=1; #50;
```

```
D=0;
```

- 触发器

D 锁存器的缺点：存在空翻现象——如果 D 锁存器直接用在时序电路中作为状态存储元件，当使能控制信号有效时，会导致该元件内部的状态值随时多次改变，而不是保持所需的原始状态值

解决方法：消除空翻现象，使每次触发仅使锁存器的内部状态仅改变一次

触发：外部输入使锁存器状态改变的瞬间状态


触发器：在锁存器的基础上使每次触发仅使状态改变一次的锁存电路（双稳态）

空翻现象：


又称为竞态现象，是数字电路中的一个术语，指在同一个时钟脉冲信号作用区间内，由于时钟脉冲的宽度过大，触发器出现在“0”“1”两逻辑信号中多次翻转的现象。它限制了同步 RS 触发器在实际工作中的正常应用。

RS 时钟触发器空翻现象：

 
同步 RS 时钟触发器有空翻现象。空翻是在基本 RS 触发器的基础上构造时钟触发器时，因导引电路 C 门和 D 门功能不完善而造成的一种现象，即在一次时钟来到期间，触发器多次翻转的现象称为空翻，如图所示。这违背了构造时钟触发器的初衷，每来一次时钟，最多允许触发器翻转一次，若多次翻转，电路也会发生状态的差错，因而是允许的。因为在  $CP=1$  期间，时钟对 C 门和 D 门的封锁作用消失，数据端 R 和 S 端的多次变化就会通过 C 门和 D 门到达基本 RS 触发器的输入端，造成触发器在一次时钟期间的多次翻转。



$CRS$	$QQ$	说明
$0 \times \times$	$QQ$	保持
$100$	$QQ$	保持
$101$	$10$	置1
$110$	$01$	置0
$111$	$11$	未定义

 

常见的触发器有：主从 SR 触发器、D 触发器、JK 触发器、T 触发器

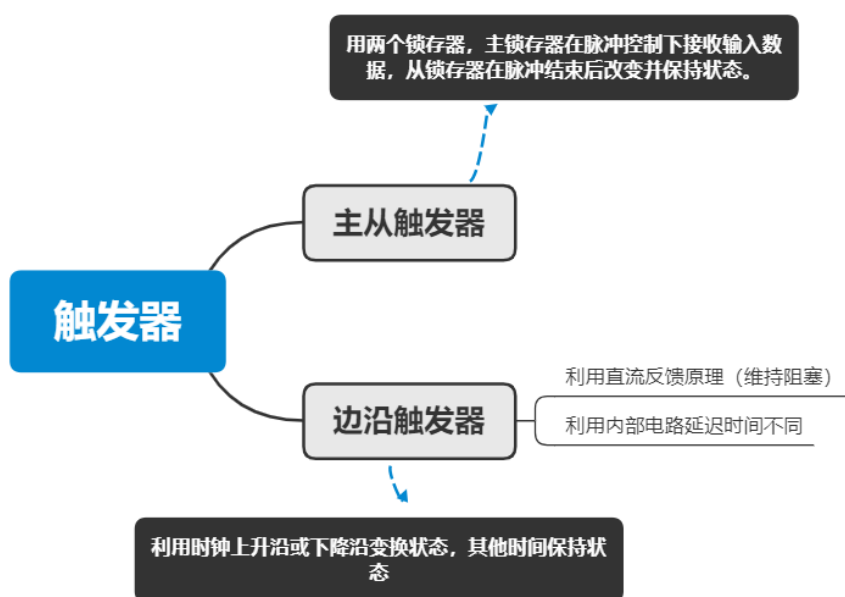


#### 4.4 SR 主从触发器

由两个钟控 S-R 锁存器串联构成，第二个锁存器的时钟通过反相器取反

当  $C=1$  时，输入信号进入第一个锁存器（主锁存器）


当  $C=0$  时，第二个锁存器（从锁存器）改变输出

 从输入到输出的通路被不同的时钟信号值( $C = 1$  和  $C = 0$ )所断开



R	S	$Q\bar{Q}$	SR
0	0	11	无定义
0	1	01	置0
1	0	10	置1
1	1	$Q\bar{Q}$	保持

不确定

 


锁存器存在的问题：

- 锁存器的输出端可以直接反应出输入端的数据
- 在时序电路存储状态时出现“空翻”状态无法控制
- 解决思想：切断回路，同步变化一次→触发


主从触发器：

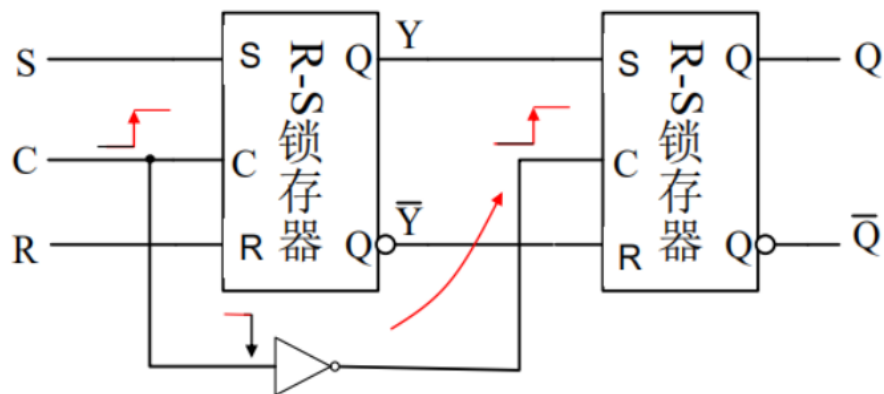- 用使能信号控制回路，切断直接通路
- 高电平采样，正脉冲窗口
- 低电平阻断采样，保持



RS 主从触发器存在的问题：

一次性采样：

 

In the pulse arrives before  $Q=0$ , at the end of the pulse  $RS=00$ ,  $Q$  should be kept at "0".

仿真主要代码：

initial begin

R=1;S=1; #50;

R=1;S=0; #50;

R=1;S=1; #50;

R=0;S=1; #50;

R=1;S=1; #50;

R=0;S=0; #50;

R=1;S=1; #50;

end


always begin

C=0;#20;

C=1;#20;

end

4.5 正边沿维持阻塞型 D 触发器

 

异步控制		上升沿触发			
<i>R</i>	<i>S</i>	<i>C<sub>P</sub></i>	<i>D</i>	<i>Q</i>	<i>Q</i>
0	1	×	×	0	1
1	0	×	×	1	0
1	1	↑	0	0	1
1	1	↑	1	1	0

仿真主要代码：

```
initial begin
    D = 0; #150;
    D = 1; #150;
end
always begin
    C=0; #50;
    C=1; #50;
end
end
```

五 . 实验内容与步骤

5.1 实验内容

- 1. 实现基本 SR 锁存器，验证功能和存在的时序问题

2. 实现门控 SR 锁存器，并验证功能和存在的时序问题
3. 实现 D 锁存器，并验证功能和存在的时序问题
4. 实现 SR 主从触发器，并验证功能和存在的时序问题
5. 实现 D 触发器，并验证功能

## 5.2 实验过程


- 基本 SR 锁存器

新建工程 MyLATCHS;

新建源文件 SR\_LATCH.sch;

用原理图方式设计;

用 NAND2 实现;

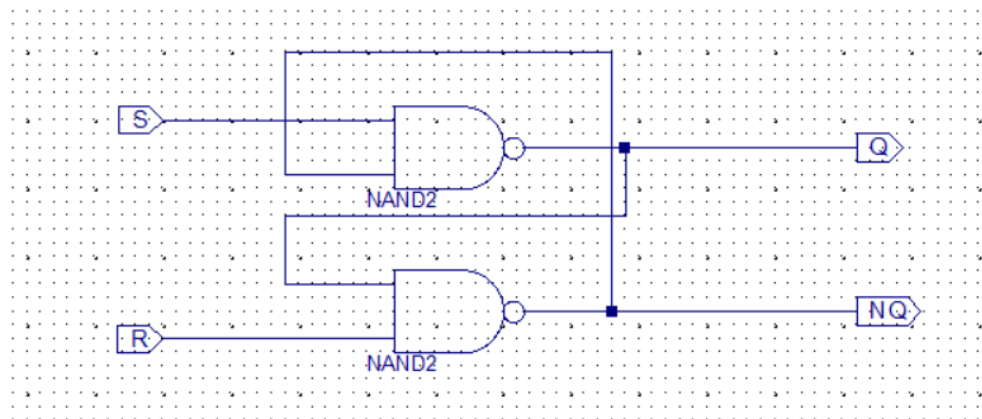

仿真:

```

24 // Initialize Inputs
25 initial begin
26     R=1;S=1; #50;
27     R=1;S=0; #50;
28     R=1;S=1; #50;
29     R=0;S=1; #50;
30     R=1;S=1; #50;
31     R=0;S=0; #50;
32     R=1;S=1; #50;
33 end
  
```




- 门控 SR 锁存器

新建源文件 CSR\_LATCH.sch;

用原理图方式设计;

用 NAND2 实现;

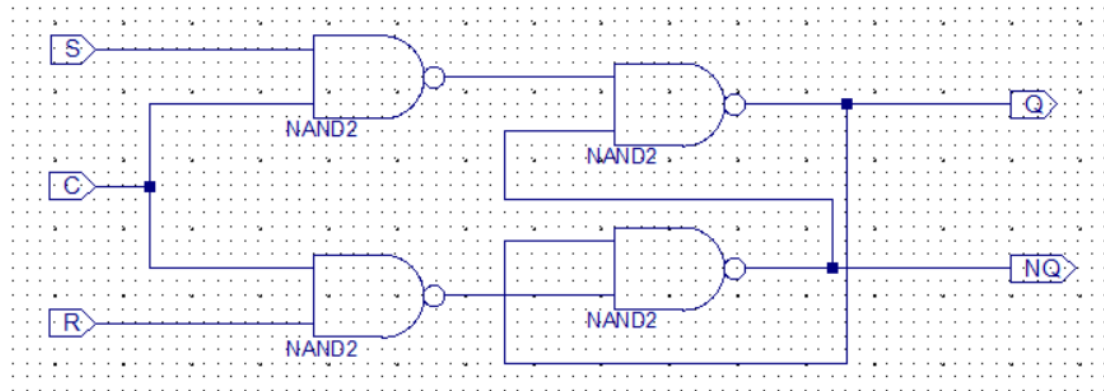


仿真:

```

26 // Initialize Inputs
27 initial begin
28     C=1;R=1;S=1; #50;
29     R=1;S=0; #50;
30     R=1;S=1; #50;
31     R=0;S=1; #50;
32     R=1;S=1; #50;
33     R=0;S=0; #50;
34     R=1;S=1; #50;
35     C=0;R=1;S=1; #50;
36     R=1;S=0; #50;
37     R=1;S=1; #50;
38     R=0;S=1; #50;
39     R=1;S=1; #50;
40     R=0;S=0; #50;
41     R=1;S=1; #50;
42 end

```

 

生成自定义符号的 CSR\_LATCH.sym;

- D 锁存器

新建源文件 D\_LATCH.sch;

用 NAND2 实现;




The screenshot shows the Logic Analyzer tool interface. The **Name** tab lists signals: Q, NQ, D, and C. The **Value** tab shows the current values: Q is 1, NQ is 0, D is 1, and C is 1. The **Waveform** tab displays the timing diagram for these signals over a 200 ns period. The signals are represented by green waveforms on a black background.

Signal	Value
Q	1
NQ	0
D	1
C	1

- 新建源文件 MS\_FLIPFLOP.sch;

调用 CSR\_LATCH 实现;

 



仿真（包含空翻）：

```
28 // Initialize Inputs
29 initial begin
30     R=1;S=1; #50;
31     R=1;S=0; #50;
32     R=1;S=1; #50;
33     R=0;S=1; #50;
34     R=1;S=1; #50;
35     R=0;S=0; #20;
36     S=1;#3;S=0;#27;
37     R=1;#3;R=0;#27;
38     R=1;S=1; #50;
39 end
40
41 always begin
42     C=0;#20;
43     C=1;#20;
44 end
```




- D 触发器

新建源文件 D\_FLIPFLOP.sch;


用原理图方式设计;

调用 NAND3 实现;

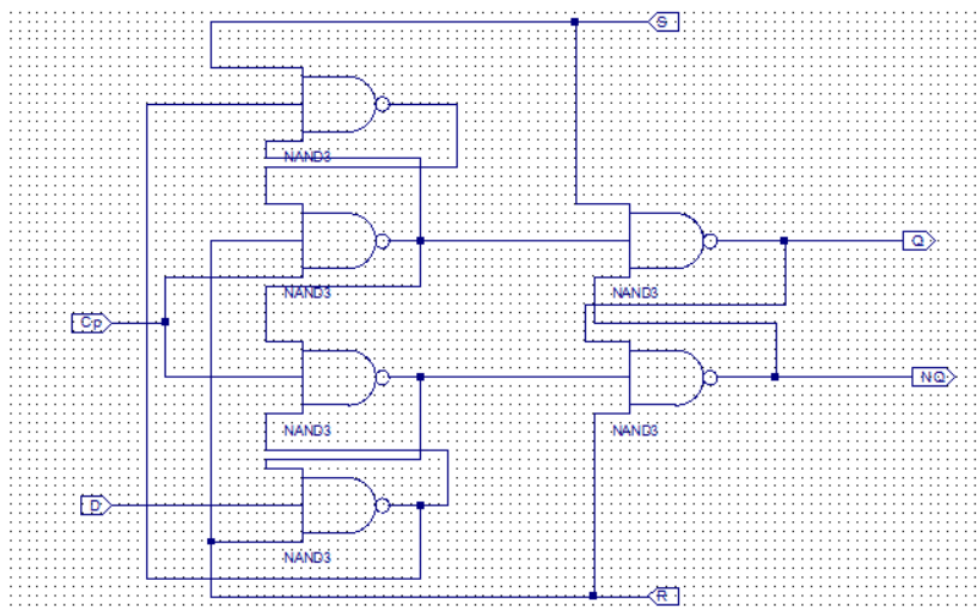

仿真：
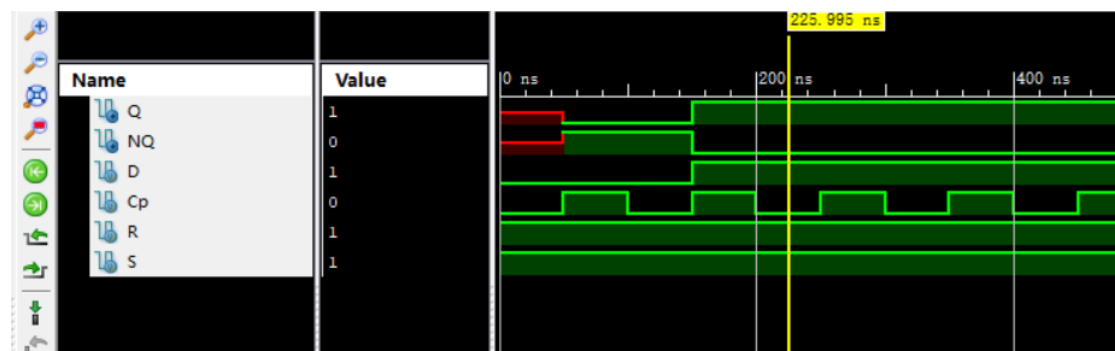
```
28 // Initialize Inputs
29   initial begin
30       S = 1;
31       R = 1;
32       D = 0; #150;
33       D = 1; #150;
34   end
35   always begin
36       Cp=0; #50;
37       Cp=1; #50;
38   end
```



## 六．实验心得与体会

本次实验是数逻第十个实验，与之前的实验不同，这次实验主要的内容是用通过仿真模拟检验设计的正确与否，并加深对元件原理的理解，需要对 ISE 仿真模拟流程以及通过仿真波形判断元件逻辑是否正确比较熟悉，此外，这次试验主要是关于锁存器与触发器，在时序电路中基础的元件，通过实验，我了解了锁存器和触发器一些经典的特性，包括其输入输出的逻辑关系还有其缺点。

实验中的重点是“空翻”现象，刚开始实验时由于对“空翻”的理解不够透彻，不明白“空翻”发生的原因还有情形，所以一直不会让“空翻”体现在仿真波形上，最后在老师的细心讲解下，终于弄懂了，也顺利的做出了带有“空翻”现象的波形，完成了实验。

通过这次实验，我深刻的意识到自己还有很多知识的漏洞以及盲区，需要在实验后加强学习，强化对时序电路这部分内容的理解。

# 实验 11——同步时序电路设计

姓名：

学号：

专业：

课程名称：逻辑与计算机设计基础实验

同组学生姓名：

实验时间：2019-11-20

实验地点：紫金港东 4-509

指导老师：洪奇军

## 一．实验目的

1. 掌握典型同步时序电路的工作原理和设计方法
2. 掌握时序电路的激励函数、状态图、状态方程的运用
3. 掌握用 Verilog 进行有限状态机的设计、调试、仿真
4. 掌握用 FPGA 实现时序电路功能

## 二．实验设备与材料

### 2.1 实验设备

装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机	1 台
SWORD 开发板	1 套

### 2.2 实验材料

无

## 三．实验任务

任务 1：原理图方式设计 4 位同步二进制计数器

任务 2：以 Verilog 行为描述方式设计 16 位可逆二进制同步计数器

## 四 . 实验原理

### 4.1 4 位二进制同步计数器

	当前状态(现态)				下一状态(次态)				触发器激励(输入)			
	$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$	$Q_D$	$Q_A^{n+1}$	$Q_B^{n+1}$	$Q_C^{n+1}$	$Q_D^{n+1}$	$D_A$	$D_B$	$D_C$	$D_D$
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
13	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

状态变化条件： 技术触发， 无外部输入

输入激励： 满足次态的输入要求， 输入方程

状态分配： 计数值决定

触发器选择： D 触发器， 4 个

$$D_A = Q_A$$

$$D_B = \overline{Q_A}Q_B + Q_A\overline{Q_B} = \overline{Q_A \oplus Q_B}$$

$$\begin{aligned} D_C &= \overline{Q_A}Q_C + \overline{Q_B}Q_C + Q_AQ_B\overline{Q_C} \\ &= \overline{(Q_A + Q_B)} \oplus \overline{Q_C} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_D &= \overline{Q_A}Q_D + \overline{Q_B}Q_D + \overline{Q_C}Q_D + Q_AQ_BQ_C\overline{Q_D} \\ &= \overline{(Q_A + Q_B + Q_C)} \oplus \overline{Q_D} \end{aligned}$$

根据 D 触发器原理，在 clk 作用下  $Q = D$ ，4 位计数器的 Q 和 D 关系如下表：

	$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$	$Q_D$	$D_A$	$D_B$	$D_C$	$D_D$
0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1	0	1	1
13	1	0	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

$D_A$   $Q_A Q_B$

$Q_C Q_D$	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11	1	1		
10	1	1		

$D_B$   $Q_A Q_B$

$Q_C Q_D$	00	01	11	10
00		1		1
01		1		1
11		1		1
10		1		1



$D_C$   $Q_A Q_B$

$Q_C Q_D$	00	01	11	10
00			1	
01			1	
11	1	1		1
10	1	1		1

$D_D$   $Q_A Q_B$

$Q_C Q_D$	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1		1
10			1	
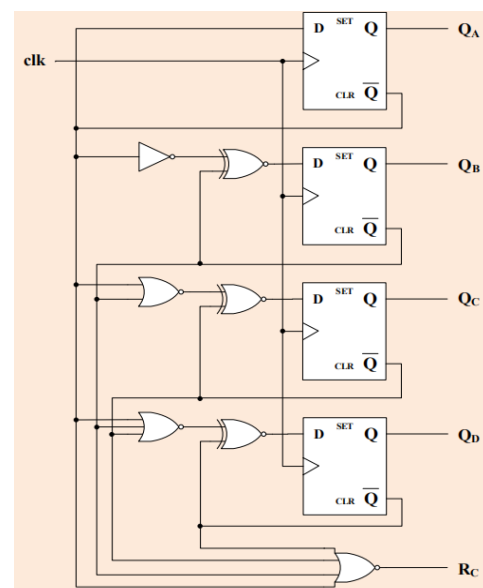 
$$R_C = \overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C} + \overline{Q_D}$$



- 模块结构描述

结构描述：与逻辑电路结构对应的描述

利用模块调用描述系统或部件：

- 1) 调用内置门原语（在门级结构描述）
- 2) 调用开关级原语（在晶体管开关级结构描述）
- 3) 调用用户定义（UDP）的原语（在门级结构描述）
- 4) 模块实例（创建层次结构结构描述）

与原理图对应的描述，加深时序电路的感性认识

实验中需要使用的主要门级单元模块（原语）：

非门：

名称：INV          接口：I, O

示例：INV          NotA(.I(a), .O(na));

二输入或非门：

名称：NOR2          接口：IO, I1, O

示例：NOR2          G1(.IO(a), .I1(b), .O(na-b));

本实验用到的原语汇总表：

逻辑门	名称	接口	实例
非门	INV	I, O	INV NotA(.I(a), .O(na));
二输入或非门	NOR2	IO, I1, O	NOR2 G1(.IO(a), .I1(b), .O(c));
三输入或非门	NOR3	IO, I1, I2, O	
四输入或非门	NOR4	IO, I1, I2, I3, O	
二输入异或非门	XNOR2	IO, I1, O	XNOR2 G1(.IO(a), .I1(b), .O(c));
二输入与门	AND2	IO, I1, O	
二输入或门	OR2	IO, I1, O	
二输入与非门	NAND2	IO, I1, O	
D 触发器	FD	C, clock D, data in Q, data out	FD FFDA(.C(clk), .D(Da), .Q(Qa)); defparam FFDA.INIT = 1'b0; //定义 D 触发器的初值为 0

四位同步计数器结构化描述：原语描述

```
module counter_4bit(clk, Qa, Qb, Qc, Qd, Rc);
.....          //端口及变量定义
FD             FFDA (.C(clk),.D(Da),.Q(Qa)),
                FFDB (.C(clk),.D(Db),.Q(Qb)),          也可调用实验九设计的D触发器
                FFDC (.C(clk),.D(Dc),.Q(Qc)),
                FFDD (.C(clk),.D(Dd),.Q(Qd));

defparam FFDA.INIT = 1'b0;          // define initial value of the D type Flip-Flop
defparam FFDB.INIT = 1'b0;
defparam FFDC.INIT = 1'b0;
defparam FFDD.INIT = 1'b0;
INV          GQa (.I(Qa), .O(nQa)),          //4个非门, FD实例没有反向输出端
              GQb (.I(Qb), .O(nQb)),
              GQc (.I(Qc), .O(nQc)),
              GQd (.I(Qd), .O(nQd));

assign Da = nQa;          //赋值描述

XNOR2        ODb (.I0(Qa), .I1(nQb), .O(Db)),          //2输入异或非
              ODc (.I0(Nor_nQa_nQb), .I1(nQc), .O(Dc)),
              ODD (.I0(Nor_nQa_nQb_nQc), .I1(nQd), .O(Dd));

NOR4         ORc (.I0(nQa), .I1(nQb), .I2(nQc), .I3(nQd), .O(Rc));          //4输入或非门
NOR2         G1 (.I0(nQa), .I1(nQb), .O(Nor_nQa_nQb));          //2输入或非门
NOR3         G2 (.I0(nQa), .I1(nQb), .I2(nQc), .O(Nor_nQa_nQb_nQc));
endmodule
```

四位二进制同步计数器：

```
1  module counter_4bit(clk, Qa, Qb, Qc, Qd, Rc);
2      input wire clk;
3      output wire Qa, Qb, Qc, Qd, Rc;
4      wire Nor_nQa_nQb, Nor_nQa_nQb_nQc;
5      //FD原程序的输入输出变量名：C,D,Q
6      FD FD_A(.C(clk), .D(Da), .Q(Qa));
7      FD FD_B(.C(clk), .D(Db), .Q(Qb));
8      FD FD_C(.C(clk), .D(Dc), .Q(Qc));
9      FD FD_D(.C(clk), .D(Dd), .Q(Qd));
10     defparam FD_A.INIT = 1'b0, FD_B.INIT = 1'b0; //对应parameter
11     defparam FD_C.INIT = 1'b0, FD_D.INIT = 1'b0;
12
13     INV nQa_L(.I(Qa), .O(nQa)), nQb_L(.I(Qb), .O(nQb));
14     INV nQc_L(.I(Qc), .O(nQc)), nQd_L(.I(Qd), .O(nQd));
15     assign Da = nQa;
16
17     XNOR2 Db_L(.I0(Qa), .I1(nQb), .O(Db));
18     XNOR2 Dc_L(.I0(Nor_nQa_nQb), .I1(nQc), .O(Dc));
19     XNOR2 Dd_L(.I0(Nor_nQa_nQb_nQc), .I1(nQd), .O(Dd));
20     NOR4 Rc_L(.I0(nQa), .I1(nQb), .I2(nQc), .I3(nQd), .O(Rc));
21     NOR2 Nor_nQa_nQb_L(.I0(nQa), .I1(nQb), .O(Nor_nQa_nQb));
22     NOR3 Nor_nQa_nQb_nQc_L(.I0(nQa), .I1(nQb), .I2(nQc), .O(Nor_nQa_nQb_nQc));
23 endmodule
```



#### 四位同步计数器结构化描述：门级描述

```

module counter_4bit(clk, rst, Qa, Qb, Qc, Qd, Rc);
.....          //端口定义
wire Da, Db, Dc, Dd, nQa, nQb, nQc, nQd, Rc;
reg  Qa, Qb, Qc, Qd;

    assign Da = nQa;
    assign Db = ~(Qa ^ nQb);
    assign Dc = ~( ~(nQa | nQb) ^ nQc);
    assign Dd = ~( ~(nQa | nQb | nQc) ^ nQd);
    assign Rc = ~(nQa | nQb | nQc | nQd);

    always @ (posedge clk)
        if (rst) {Qa,Qb,Qc,Qd} <= 4'b0000;
        else begin
            Qa <= Da;
            Qb <= Db;
            Qc <= Dc;
            Qd <= Dd;
        end
endmodule

```

行为化结构描述

$$\begin{aligned}
 D_A &= \overline{Q_A} \\
 D_B &= \overline{Q_A} \overline{Q_B} + Q_A \overline{Q_B} = \overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B} \\
 D_C &= \overline{Q_A} \overline{Q_C} + \overline{Q_B} \overline{Q_C} + Q_A \overline{Q_B} \overline{Q_C} \\
 &= (\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C} \\
 D_D &= \overline{Q_A} \overline{Q_D} + \overline{Q_B} \overline{Q_D} + \overline{Q_C} \overline{Q_D} + Q_A \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D} \\
 &= (\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}
 \end{aligned}$$

#### 四位同步二进制双向计数器激励方程：

激励函数与结构化行为描述

行为描述简单，结构化有利于学习

S=1 时，正向计数，各触发器逻辑表达式同前

S=0 时，反向计数，各触发器逻辑表达式如下：

$$\begin{aligned}
 D_A &= \overline{Q_A} \\
 D_B &= \overline{S}(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) + S(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) = \overline{S} \oplus \overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B} \\
 D_C &= \overline{S}[(\overline{Q_A} \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] \\
 &= \overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C} \\
 &= \overline{S}(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C} \\
 D_D &= \overline{S}[(\overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] \\
 &= \overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D} \\
 &= \overline{S}(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D} \\
 R &= \overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D} + S \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D}
 \end{aligned}$$

```

25 module counter_4rev(clk, rst, s, cnt, Rc);
26     .....
27     wire Da, Db, Dc, Dd, nQa, nQb, nQc, Rc;
28     reg Qd, Qc, Qb, Qa;
29
30     assign Da = ?;
31     assign Db = ?;
32     assign Dc = ?;
33     assign Dd = ?;
34     assign Rc = ?;
35
36     assign cnt = {Qd, Qc, Qb, Qa};
37
38     always @(posedge clk) begin
39         if (rst) begin
40             cnt <= 4'b0000;
41         end else begin
42             {Qd, Qc, Qb, Qa} <= {Dd, Dc, Db, Da};
43         end
44     end
45 endmodule

```



激励代码:

```
initial forever begin
    clk = 1'b0; #100;
    clk = 1'b1; #100;
end

always begin
    #100 clk = 0;
    #100 clk = 1;
end
```

## 4.2 可逆二进制同步计数器

可逆二进制同步计数器通过控制端 S 选择正向或者反向计数

S = 1 时, 正向计数, 各触发器逻辑表达式同前面

S = 0 时, 反向计数, 各触发器逻辑表达式如下式

$$\begin{aligned} D_A &= \overline{Q_A} \\ D_B &= \overline{S}(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) + S(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) = \overline{S \oplus \overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}} \\ D_C &= \overline{S}[(\overline{Q_A} \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] = \overline{[\overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B})] \oplus \overline{Q_C}} \\ &= \overline{[\overline{S}(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B})] \oplus \overline{Q_C}} \\ D_D &= \overline{S}[(\overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] = \overline{[\overline{S} \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C})] \oplus \overline{Q_D}} \\ &= \overline{[\overline{S}(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C})] \oplus \overline{Q_D}} \\ R &= \overline{S \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D}} + S \overline{Q_A} \overline{Q_B} \overline{Q_C} \overline{Q_D} \quad (\text{进位、借位输出}) \end{aligned}$$

可逆二进制 4 位同步计数器的行为描述:

```
56 module counter_4bit_rev(clk, s, cnt, Rc);
57     input wire clk, s;
58     output reg [3:0] cnt;
59     output wire Rc;
60     Initial begin cnt = 0;
61     assign Rc = (~s & (~cnt)) | (s & (cnt));
62     always @ (posedge clk) begin
63         if (s) cnt <= cnt + 1;
64         //always中被赋值的变量cnt一定为reg量型。
65         else cnt <= cnt - 1;
66     end
67 endmodule
```

32 位同步二进制可逆计数器：行为描述

```
71 module conter_32bit_rev(  
72     input wire clk, s,  
73     output reg[31:0] cnt, //32位计数器  
74     output wire Rc);  
75  
76     assign Rc = (~s&(~cnt))|(s&cnt);  
77     always @(posedge clk) begin  
78         if(s) cnt<=cnt+1; //正向计数  
79         else cnt<=cnt-1; //反向计数  
80     end  
81 endmodule
```

### 4.3 分频器设计

100MHz 信号通过 50,000,000 次分频

得到 1Hz 的秒脉冲方波，作为计数器的脉冲输入

```
83 module counter_1s(clk, clk_1s);  
84     input wire clk;  
85     output reg clk_1s;  
86     reg [31:0] cnt;  
87     always @ (posedge clk) begin  
88         if (cnt < 50_000_000) begin  
89             cnt <= cnt + 1;  
90         end else begin  
91             cnt <= 0;  
92             clk_1s <= ~clk_1s;  
93         end  
94     end  
95 endmodule
```

## 五 . 实验内容和结果

实验任务：

1. 原理图方式设计 4 位同步二进制计数器
2. 以 Verilog 行为描述方式设计 16 位可逆二进制同步计数器


## 5.1 设计 4 位同步二进制计数器

新建工程，工程名称用 MyCounter;

Top Level Source Type 用 HDL;

新建源文件，类型是 Schematic，文件名称用 Counter4b;

原理图方式进行设计;

 


进行波形仿真;

激励代码:

```
28 // Initialize Inputs
29     initial forever begin
30         clk = 1'b0; #10;
31         clk = 1'b1; #10;
32     end
```

仿真波形:

 

新建源文件，用作时钟；

类型是 Verilog, 文件名称用 clk\_1s;

Verilog 行为描述;

```
21 module clk_1s(clk, clk_1s);
22     input wire clk;
23     output reg clk_1s;
24     reg [31:0] cnt;
25     always @ (posedge clk) begin
26         if (cnt < 50_000_000) begin
27             cnt <= cnt + 1;
28         end else begin
29             cnt <= 0;
30             clk_1s <= ~clk_1s;
31         end
32     end
33 endmodule
```

新建源文件，类型是 Verilog，文件名称用 Top;

右键设为“Set as Top Module”;

输入为 clk (100MHZ) 时钟，每秒自增 1;

显示在 1 位数码管上;

AN0, AN1, AN2, AN3 中选一个;

其他数码管位可以显示 0 或者不显示，最好不显示;

Rc 显示在 LED 灯上;

```
21 module top(
22     input wire clk,
23     output wire[3:0] AN,
24     output wire[7:0] segments,
25     output wire Rc);
26
27     wire clk1s;
28     wire[3:0] num;
29     clk_1s m2(.clk(clk), .clk_1s(clk1s));
30     Counter4b m1(
31         .clk(clk),
32         .Qa(num[0]),
33         .Qb(num[1]),
34         .Qc(num[2]),
35         .Qd(num[3]),
36         .Rc(Rc)
37     );
38     disp_num m2(
39         .clk(clk),
40         .HEXS({12'b0,num[3:0]}),
41         .LES(4'b0000),
42         .points(4'b1111),
43         .RST(1'b0),
44         .AN(AN),
45         .Segment(SEGMENT)
46     );
47 endmodule
```

## 5.2 设计 16 位可逆同步二进制计数器

新建工程，工程名称用 myRevCounter;

Top Level Source Type 用 HDL;

新建源文件，类型是 Verilog，文件名称用 RevCounter;


结构化描述方式进行设计;

```
21 module RevCounter(  
22     input wire clk,  
23     input wire s,  
24     output reg[15:0] cnt,  
25     output wire Rc);  
26  
27     initial begin  
28         cnt=0;  
29     end  
30     assign Rc = (~s & (~|cnt)) | (s & (&cnt));  
31     always @ (posedge clk) begin  
32         if (s) cnt <= cnt + 1;  
33         //always中被赋值的变量cnt一定为reg类型  
34         else cnt <= cnt - 1;  
35     end  
36 endmodule
```

激励代码:

```
42 // Initialize Inputs  
43 initial begin  
44     clk = 0;  
45     s = 0;  
46     #500;  
47     s = 1;  
48 end  
49  
50 always begin  
51     clk=1;#10;  
52     clk=0;#10;  
53 end
```

仿真波形:

 

新建源文件，设计 100ms 时钟；

类型是 Verilog，文件名称用 clk\_100ms；

Verilog 行为描述；

```
21 module clk_100ms(  
22     input wire clk,  
23     output wire clk_100ms);  
24  
25     reg [31:0] cnt;  
26     always @ (posedge clk) begin  
27         if (cnt < 5_000_00) begin  
28             cnt <= cnt + 1;  
29         end else begin  
30             cnt <= 0;  
31             clk_100ms <= ~clk_100ms;  
32         end  
33     end  
34 endmodule
```

新建源文件，类型是 Verilog，文件名称用 Top；

右键设为“Set as Top Module”；

输入为 clk（100MHZ）时钟；

用 SW[0]控制自增/自减 1（每 0.1 秒）；

显示在 4 位数码管上，Rc 状态用 LED 灯来显示；

```
21 module top(input wire clk,  
22     input wire SW,  
23     output wire[3:0] AN,  
24     output wire[7:0] SEGMENT,  
25     output wire[7:0] LED  
26     //output ledclk,output ledsout,output ledclrn,output LEDEN//主板LED灯显示需要用到。  
27 );  
28  
29     wire [15:0] cnt;  
30  
31     RevCounter m0(.clk(clk_100ms),.s(SW),.cnt(cnt),.Rc(LED[0]));  
32  
33     clk_100ms m1(.clk(clk),.clk_100ms(clk_100ms));  
34  
35     disp_num m2(.clk(clk),.HEXS(cnt),.LES(4'b0000),.points(4'b1111),.RST(1'b0),.AN(AN),.Segment(SEGMENT));  
36  
37     assign LED[7:1] = 7'b111_1111;  
38  
39 endmodule
```

引脚约束

1 net "clk" loc=AC18   iostandard=LVCMS18;	13 net"AN[0]"loc=AC21  IOSTANDARD=LVCMS33;
2 net "SW" loc=AE13   iostandard=LVCMS15;	14 net"AN[1]"loc=AD21  IOSTANDARD=LVCMS33;
3	15 net"AN[2]"loc=AB21  IOSTANDARD=LVCMS33;
4 net"SEGMENT[0]"loc=AB22   IOSTANDARD=LVCMS33;	16 net"AN[3]"loc=AC22  IOSTANDARD=LVCMS33;
5 net"SEGMENT[1]"loc=AD24   IOSTANDARD=LVCMS33;	17 net"LED[0]"loc=W23   IOSTANDARD=LVCMS33;
6 net"SEGMENT[2]"loc=AD23   IOSTANDARD=LVCMS33;	18 net"LED[1]"loc=AB26   IOSTANDARD=LVCMS33;
7 net"SEGMENT[3]"loc=Y21   IOSTANDARD=LVCMS33;	19 net"LED[2]"loc=Y25    IOSTANDARD=LVCMS33;
8 net"SEGMENT[4]"loc=W20   IOSTANDARD=LVCMS33;	20 net"LED[3]"loc=AA23   IOSTANDARD=LVCMS33;
9 net"SEGMENT[5]"loc=AC24   IOSTANDARD=LVCMS33;	21 net"LED[4]"loc=Y23   IOSTANDARD=LVCMS33;
10 net"SEGMENT[6]"loc=AC23   IOSTANDARD=LVCMS33;	22 net"LED[5]"loc=Y22   IOSTANDARD=LVCMS33;
11 net"SEGMENT[7]"loc=AA22   IOSTANDARD=LVCMS33;	23 net"LED[6]"loc=AE21   IOSTANDARD=LVCMS33;
	24 net"LED[7]"loc=AF24   IOSTANDARD=LVCMS33;

### 5.3 实验结果

Synthesis-XST;

Implement Design;

Generate Programming File;

下载到 sword 板;

可以看到数码管上的数字随时间增大,

拨动控制开关后, 数码管上的数字随时间减小,

当经过零点时, LED 灯会亮;

## 六 . 实验心得与体会

本次实验为数逻第十一个实验, 主要内容为设计同步时序电路, 在任务一中, 用原理图方式设计四位同步二进制计数器, 在任务二中, 就需要用 Verilog 代码设计十六位可逆二进制同步计数器, 对 Verilog 代码能力有一定的要求。

实验中体会较深的是, 用行为描述方式写 Verilog 代码与用结构化方式写 Verilog 代码的区别: 行为描述方式写起来比较简单, 但需要对电路的逻辑关系有深刻的理解, 而结构化方式直接对电路的结构进行复刻, 更为直接的展现了电路的细节, 更有利于学习, 还有就是原理图方式相对代码方式设计, 虽然更为简单直接, 更适合初学者, 但对于较为复杂的电路, 用原理图方式就比较繁琐和低效, 而 Verilog 代码的优势就体现了出来, 因才还需加强对 Verilog 代码的学习。

本次实验也让我加深了同步时序电路的理解, 以及对寄存器在电路中应用的认识, 希望下次实验可以做的更好。