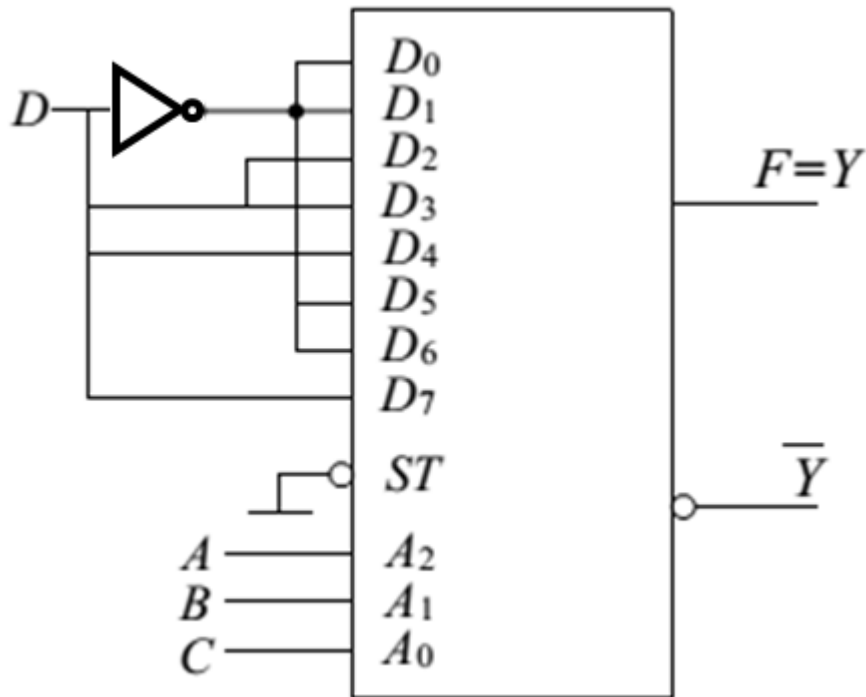


1. Quiz for Chapter 3&4&6

1) Give the canonical sum of product expression for the function which is implemented using the circuit on the right.



解：该电路是由 8 选 1 数据选择器 74LS151 构成的组合逻辑电路。

(1) 分析图示电路，得到 8 选 1 数据选择器数据输入端数据

$$\begin{cases} D_0 = D_1 = D_5 = D_6 = \bar{D} \\ D_2 = D_3 = D_4 = D_7 = D \end{cases}$$

(2) 写出 8 选 1 数据选择器输出逻辑表达式


$$Y = \bar{A_2} \bar{A_1} \bar{A_0} D_0 + \bar{A_2} \bar{A_1} A_0 D_1 + \bar{A_2} A_1 \bar{A_0} D_2 + \bar{A_2} A_1 A_0 D_3 + A_2 \bar{A_1} \bar{A_0} D_4 + A_2 \bar{A_1} A_0 D_5 + A_2 A_1 \bar{A_0} D_6 + A_2 A_1 A_0 D_7$$

(3) 令  $A = A_2, B = A_1, C = A_0$ ，将数据带入 8 选 1 数据选择器输出逻辑表达式可得：

$$F = Y = \bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} \bar{B} C \bar{D} + \bar{A} B \bar{C} \bar{D} + \bar{A} B C \bar{D} + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} + A \bar{B} C \bar{D} + A B \bar{C} \bar{D} + A B C \bar{D} \\ = m_0 + m_2 + m_5 + m_7 + m_9 + m_{10} + m_{12} + m_{15}$$

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 15)$$

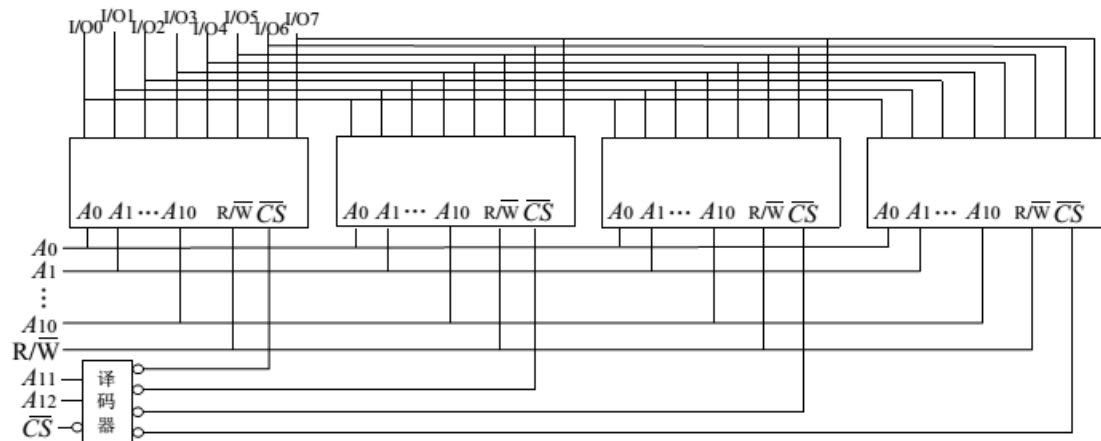2) Given a 2K x 8 ROM chip with Enable input, show the external connections necessary to construct a 8K x 8 ROM with four chips and a decoder.



3) Perform the arithmetic operations  $(+36) + (-24)$  and  $(-35) - (-24)$  in binary using signed 2s complement representation for negative numbers.

+36 = 0100100	36		0100100
-24 = 1101000	+(-24)	+	<u>1101000</u>
-35 = 1011101			10001100
	= 12	=	0001100
	-35		1011101
	-(-24)	+	<u>0011000</u>
	= -11	=	1110101